
 


# 基本运算部件

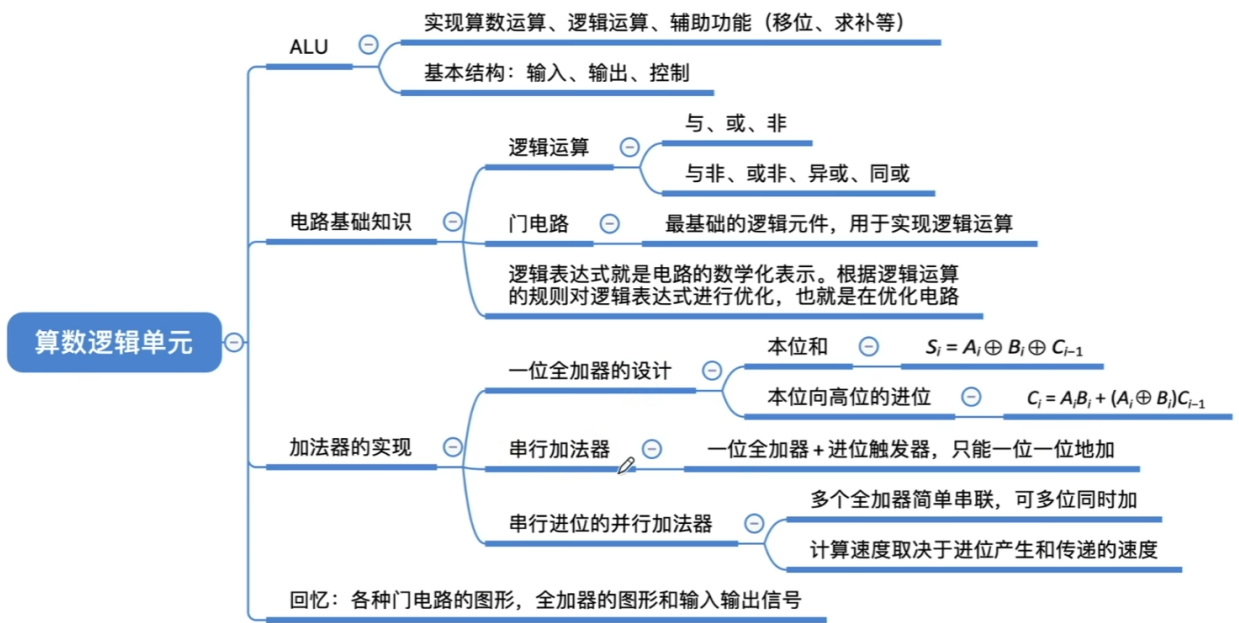



## 算术逻辑单元（ALU）

算术运算：加、减、乘、除等

逻辑运算：与、或、非、异或等

辅助功能：移位、求补等

 

 

## 最基本的逻辑运算

	类比C语言 “&&”	“  ”	“!”																																				
表达式	$Y = A \cdot B$	$Y = A + B$	$Y = \bar{A}$																																				
真值表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	Y	0	1	1	0
A	B	Y																																					
0	0	0																																					
0	1	0																																					
1	0	0																																					
1	1	1																																					
A	B	Y																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
A	Y																																						
0	1																																						
1	0																																						
门电路																																							

输入和输出高/低电平信号(5V/1V)

优先级: 与>或

(类比乘法、加法)

$AB+CD$  先算与再算或

$A(C+D)=AC+AD$  分配律

$ABC=A(BC)$  结合律

$A+B+C=A+(B+C)$  结合律

Tips: 本质上逻辑表达式是对电路的数学化描述, 简化逻辑表达式, 就是在简化电路, 就是在省钱。

## 复合逻辑



表达式

与非

$$Y = \overline{A \cdot B}$$
$$\overline{A} + \overline{B}$$

或非

$$Y = \overline{A + B}$$
$$\overline{A} \cdot \overline{B}$$

异或

$$Y = A \oplus B$$

同或

$$Y = A \odot B$$

真值表





A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


电路符号

    

$A$ 和 $B$ 不同

$\rightarrow A = 0$ 且 $B = 1$ 或 $A = 1$ 且 $B = 0$

 $\rightarrow \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$




异或门可用与、或、非组合实现

反演律：

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

## 一位全加器

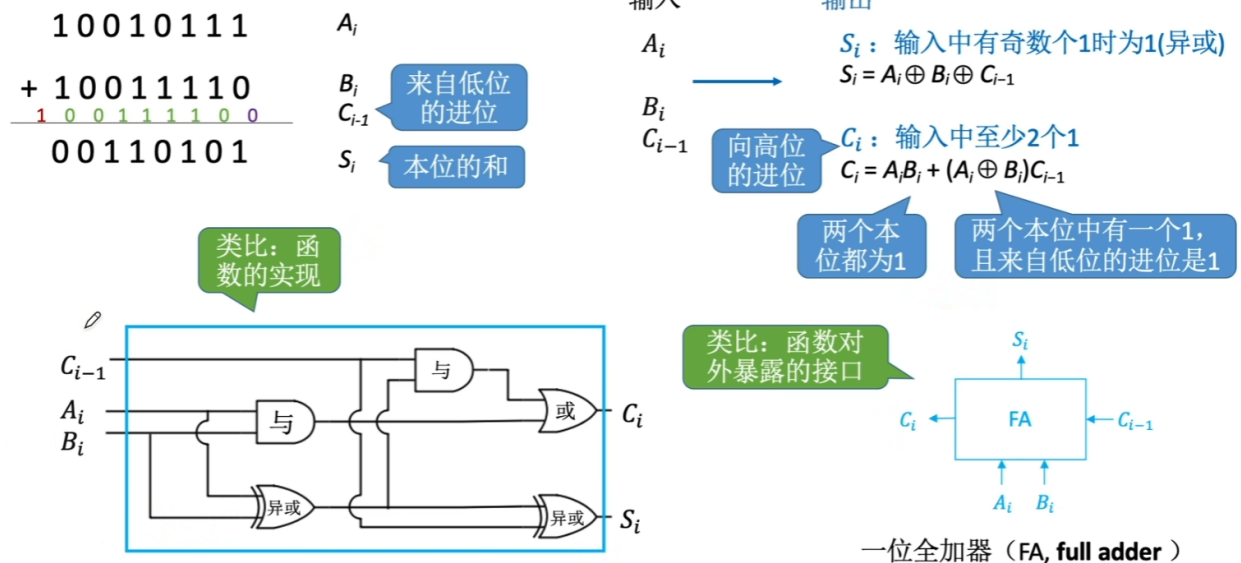


## 串行加法器

只有一个全加器，数据逐位串行送入加法器中进行运算。

进位触发器用来寄存进位信号，以便参与下一次运算。


如果操作数长n位，加法就要分n次进行，每次产生一位和，并且串行逐位地送回寄存器。

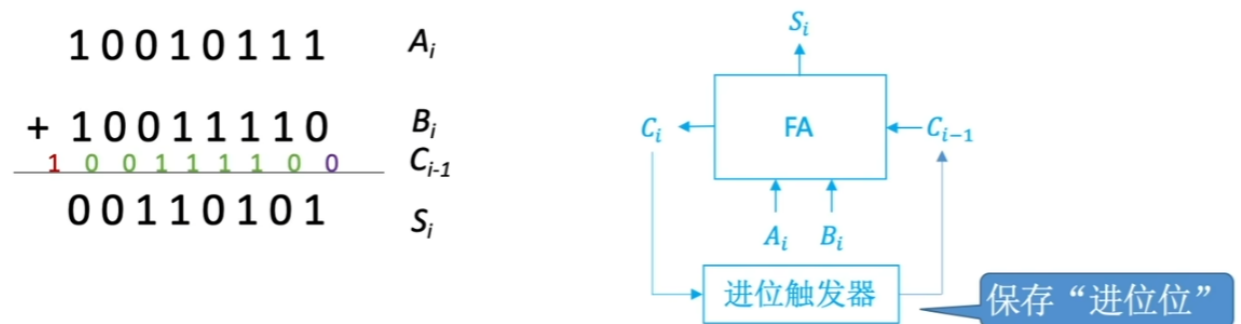

 
## 并行加法器


串行进位的并行加法器：把n个全加器串接起来，就可进行两个n位数的相加。

串行进位又称为行波进位，每一级进位直接依赖于前一级的进位，即进位信号是逐级形成的。



 

## 如何更快的产生进位?

 

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) (A_{i-1} B_{i-1} + (A_{i-1} \oplus B_{i-1}) C_{i-2})$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) (A_{i-1} B_{i-1} + (A_{i-1} \oplus B_{i-1}) (A_{i-2} B_{i-2} + (A_{i-2} \oplus B_{i-2}) C_{i-3}))$$

.....

终有一天可以展开到  $C_0$


记:  
 $G_i = A_i B_i$   
 $P_i = A_i \oplus B_i$

刚开始就有的信息

结论: 第  $i$  位向更高位的进位  $C_i$  可根据 被加数、加数的第  $1 \sim i$  位, 再结合  $C_0$  即可确定

## 并行加法器的优化

并行进位的并行加法器: 各级进位信号同时形成, 又称为先行进位、同时进位

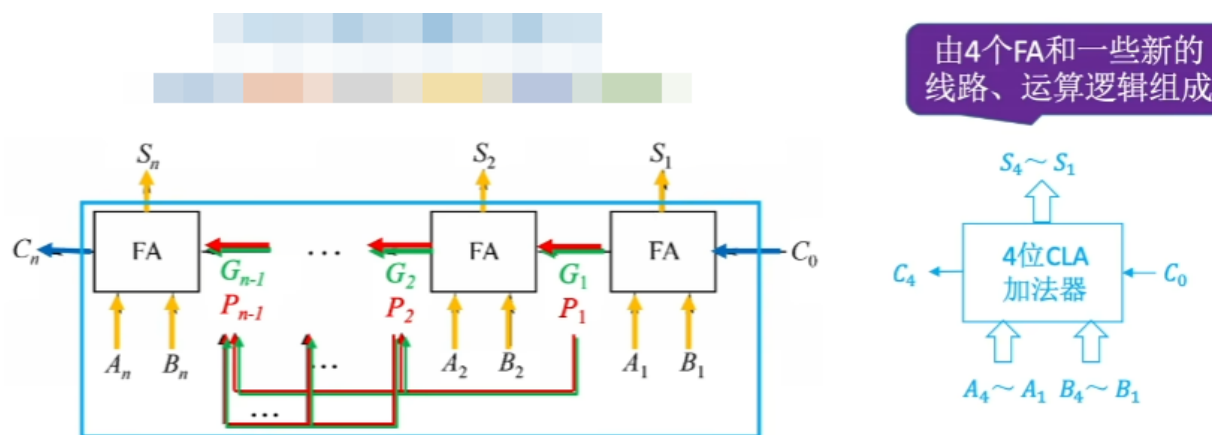

$$G_i = A_i B_i \quad P_i = A_i \oplus B_i$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$


$$C_4 = G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

.....

继续套娃会导致  
电路越来越复杂

## 补码加减运算器

### 加法器原理

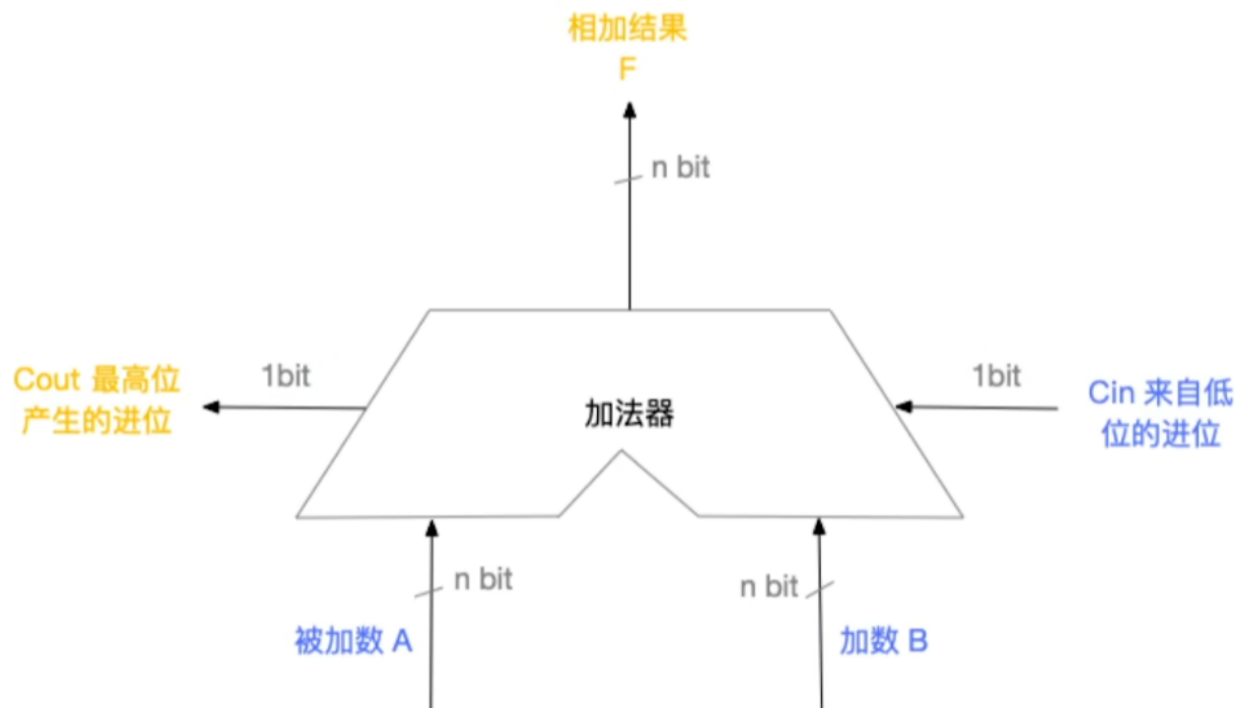

例：

A=1000, B=0111, Cin=0

则 F=1111, Cout=0

A=1000, B=0111, Cin=1

则 F=0000, Cout=1

## 补码加/减法运算方法

n bit补码  $X + Y$ ，按位相加即可

n bit补码  $X - Y$ ：将补码 $Y$ 全部按位取反，末位+1，得到 $[-Y]_{\text{补}}$ ，减法变加法

例1：4bit补码， $X=-8$ ， $Y=7$ 。 $X_{\text{补}}=1000$ ， $Y_{\text{补}}=0111$


$X+Y = 1111\text{B}$

$X-Y = 1000 + (1000+1) = 10001$  运算结果只保留低四位，最高位进位丢弃（发生溢出）

例2：4bit补码， $X=3$ ， $Y=4$ 。 $X_{\text{补}}=0011$ ， $Y_{\text{补}}=0100$

$X+Y = 0111\text{B}$

$X-Y = 0011 + (1011+1) = 1111\text{B}$

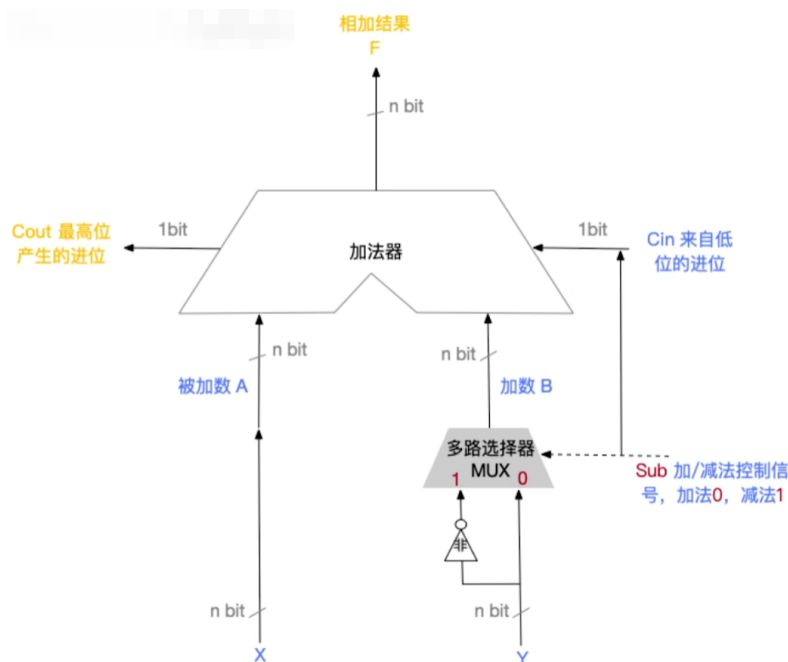

例1：4bit补码， $X=-8$ ， $Y=7$

$X_{\text{补}}=1000$ ， $Y_{\text{补}}=0111$

$X+Y = 1111\text{B} = -1\text{D}$  ✓

$X-Y = 1000 + (1000+1) = 10001 = 1\text{D}$  ✗

运算结果只保留低四位，最高位进位丢弃


例2：4bit补码， $X=3$ ， $Y=4$ 。 $X_{\text{补}}=0011$ ， $Y_{\text{补}}=0100$

$X+Y = 0111\text{B} = 7\text{D}$  ✓

$X-Y = 0011 + (1011+1) = 1111\text{B} = -1\text{D}$  ✓

n bit补码  $X + Y$ ，按位相加即可

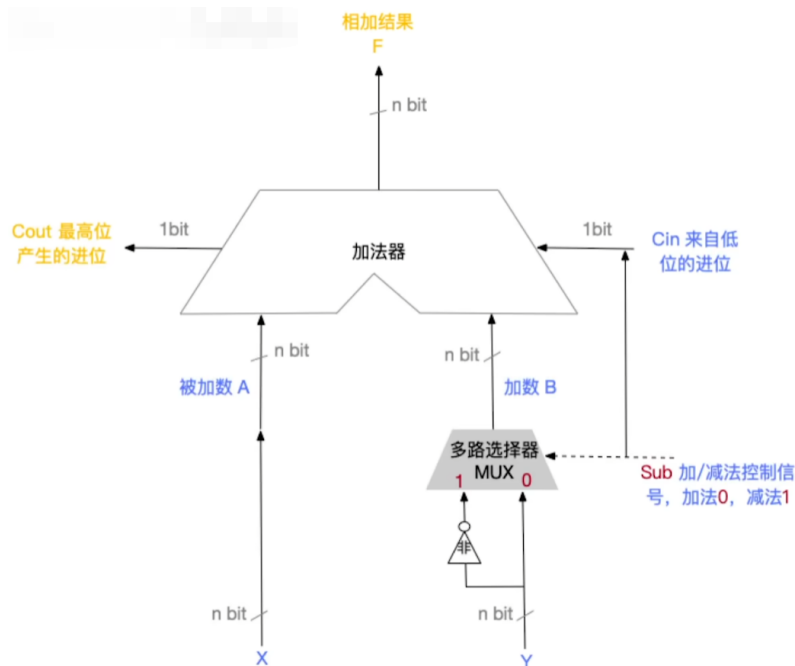n bit补码  $X - Y$ ：将减数 $Y$ 全部按位取反，末位+1，得到 $[-Y]_{\text{补}}$ ，减法变加法



例1: 无符号数  $X=8$ ,  $Y=7$   
用4bit表示,  $X=1000B$ ,  $Y=0111B$

$X+Y = 1111B = 15D$  ✓  
 $X-Y = 1000 + (1000+1) = 10001 = 1D$  ✓  
运算结果只保留低四位, 最高位进位丢弃

例2: 无符号数  $X=3$ ,  $Y=4$   
用4bit表示,  $X=0011B$ ,  $Y=0100B$


$X+Y = 0111B = 7D$  ✓  
 $X-Y = 0011 + (1011+1) = 1111B = 15D$  ✗

无符号整数的加法/减法也可用该电路实现

n bit 无符号数  $X+Y$ , 按位相加即可

n bit 无符号数  $X-Y$ : 将减数Y全部按位取反, 末位+1, 减法变加法

## 标志位的生成

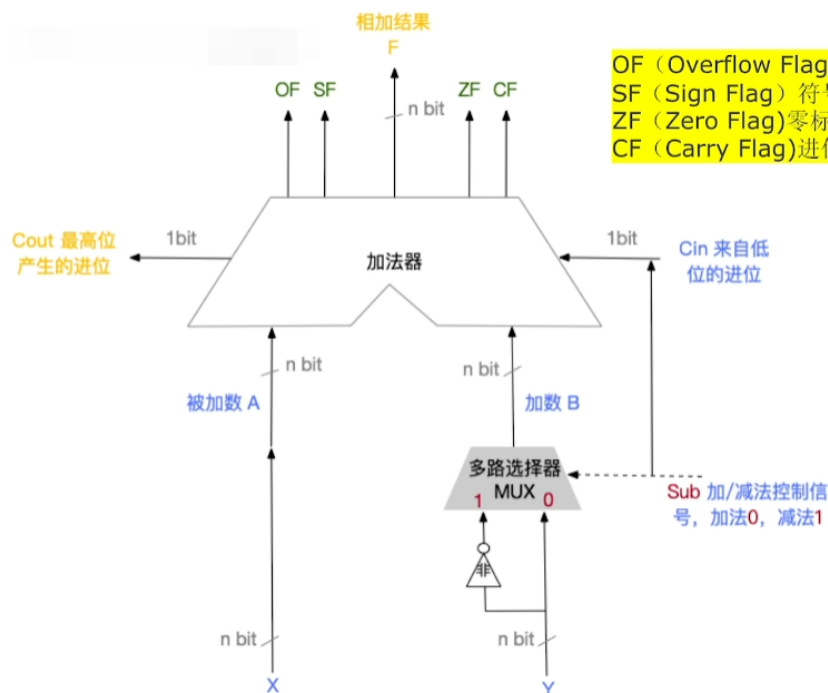

OF (Overflow Flag) 溢出标志。溢出时为1, 否则置0。  
SF (Sign Flag) 符号标志。结果为负时置1, 否则置0。  
ZF (Zero Flag) 零标志, 运算结果为0时ZF位置1, 否则置0。  
CF (Carry Flag) 进位/借位标志, 进位/借位时置1, 否则置0。



